

# Đề thi môn điện tử công nghiệp 1

( Đề thi gồm 2 câu – thời gian 90 phút )


1. a. Tính điện trở tương đương của mạch ghép nối tiếp sau: ( 1,5<sup>d</sup> )

Biết :  $R_1 = 16K$

$$R_2 = 8,2K$$

$$R_3 = 6,8K$$

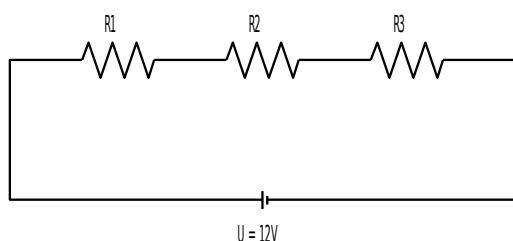- b. Giả sử đặt vào 2 đầu đoạn mạch trên một điện áp 1 chiều  $U = 12V$ . Tính dòng điện  $I$  chảy trong mạch điện? ( 1,5<sup>d</sup> )



- c. Cho biết giá trị của các điện trở được thể hiện qua các vạch mầu như sau: ( 2<sup>d</sup> )

Vạch 1	Vạch 2	Vạch 3	Vạch 4
- Vàng	Tím	Vàng kim	Vàng kim
- Nâu	Đen	Đen	Bạc
- Dương	Xám	Bạc	Vàng kim
- Nâu	Đen	Xanh lá	Vàng kim

2. a. Cho biết giá trị điện dung của các tụ điện sau: ( tính bằng F ) ( 1,5<sup>d</sup> )

$$- 102J \quad - 222N \quad - 333M \quad - 103J \quad - 474J \quad - 334K$$

- b. Hãy nêu các đặc tính của tụ điện đối với dòng điện 1 chiều và dòng điện xoay chiều ( 1,5<sup>d</sup> )

- c. Tính trị số điện dung và điện thế làm việc của tụ điện tương đương trong mạch ghép nối tiếp gồm 3 tụ điện có cùng trị số là:  $C_1 = C_2 = C_3 = 10 F / 50V$  ( 1,5<sup>d</sup> ).

3. a. Vẽ và giải thích nguyên lý của mạch nắn điện toàn kỳ dùng cầu 4 diode. ( 3<sup>d</sup> )

- b. Giả sử điện áp xoay chiều ở thứ cấp MBA là:  $V = 12V$ . Cho biết:

$$\text{- Giá trị của điện áp một chiều sau khi nắn} : V_1 = ? \quad (1^d)$$


$$\text{- Giá trị của điện áp một chiều sau khi nắn và lọc} : V_2 = ? \quad (1^d)$$

4. Cho mạch điện như hình vẽ:

- a. Cho biết nhiệm vụ của các linh kiện trong mạch? ( 1,5<sup>d</sup> )

- b. Tính trị số điện trở trong mạch báo nguồn DC trên? ( 1,5<sup>d</sup> )

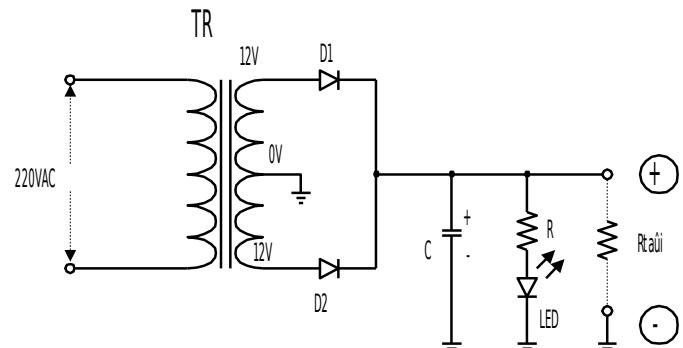- c. Trong nhiều trường hợp cần sử dụng mạch báo nguồn AC sử dụng với điện áp của lưới điện xoay chiều  $V = 220V$ . Hãy vẽ mạch báo nguồn AC và tính điện trở  $R$  trong mạch báo nguồn. ( 2<sup>d</sup> )



5. a. Cho biết các điều kiện cần và đủ để transistor lượng nhỏ? ( 1<sup>d</sup> )  
b. Hãy nêu và phân tích 3 trạng thái hoạt động của transistor? ( 3<sup>d</sup> )

6. a. Vẽ mạch nạp Accu tự động sử dụng 2 transistor. ( trigger ) ( 2<sup>d</sup> )

- b. Cho biết nhiệm vụ của các linh kiện trong mạch. ( 1<sup>d</sup> )

- c. Giải thích nguyên lý hoạt động của mạch điện. ( 1<sup>d</sup> )

7. Giải thích nguyên lý hoạt động của SCR? ( 5<sup>d</sup> )

8. Vẽ mạch Dimmer ( điều chỉnh độ sáng, tối của đèn ) sử dụng Triac. Cho biết nhiệm vụ của các linh kiện trong mạch và giải thích nguyên lý hoạt động của mạch. ( 5<sup>d</sup> )

9. Vẽ và giải thích nguyên lý hoạt động của mạch dao động ( astable ) dùng vi mạch định thời NE555. ( 5<sup>d</sup> )

10. Vẽ và giải thích nguyên lý hoạt động của mạch đơn ổn ( monostable ) dùng vi mạch định thời NE555. ( 5<sup>d</sup> )